

## 实验二：小型实验室门禁系统设计

### 1. 实验名称

小型实验室门禁系统设计。

### 2. 实验目的

采用传统电路的设计方法，对一个“设计场景”进行逻辑电路的设计，并利用工具软件 Logisim 的虚拟仿真来验证该设计是否达到要求。

通过以上实验的设计、仿真、验证 3 个训练过程使学生掌握小型电路系统的设计、仿真、调试方法以及电路模块封装的方法。

### 3. 实验所用设备

Logisim2.7.1 软件 1 套，微型计算机 1 台。

### 4. 课时

课内 4 个课时，课外 4 个课时。

### 5. 实验内容

**设计场景：**某小型保密实验室需要安装一个门禁系统，用于监测、控制和显示该实验室内人数。该实验室只有一个门，最多只能容纳 15 人。假设员工进出实验室都要刷门禁卡，并且保证一次刷卡后有且只有一人能进出。实验室空置时人数显示为 0，刷卡进入时实验室人数加 1，刷卡离开时实验室人数减 1。当实验室满员时，还有员工在门外刷卡进入时，系统报警提示满员，不允许进入，实验室内人数不变。

使用 Logisim 软件对小型电路进行虚拟实验仿真，除逻辑门、触发器、7 段数码显示管外，不能直接使用 Logisim 提供的逻辑元件库。

具体要求如下：

#### （1）四位二进制可逆计数器

用 D 触发器设计一个四位二进制可逆计数器并进行封装，逻辑符号如图 2.1 所示。

该计数器有一个清零端 **CLR**、一个累加计数脉冲输入端 **CP<sub>U</sub>**（输入刷卡进入请求）、一个累减计数脉冲输入端 **CP<sub>D</sub>**（输入刷卡离开请求）、预置控制端  **$\overline{LD}$** 、预置初置端 **DCBA**、四个计数器状态输出值 **Q<sub>D</sub> Q<sub>C</sub> Q<sub>B</sub> Q<sub>A</sub>**。当预置控制端  **$\overline{LD}$**  为低电平时，计数器输出 **Q<sub>D</sub> Q<sub>C</sub> Q<sub>B</sub> Q<sub>A</sub>** 被预置为 **DCBA** 端输入的值。

#### （2）二进制转 8421BCD 码电路

用第一次实验所设计的“私有”元件“先行进位的四位二进制并行加法器”和适当元器件，将二进制数表示的实验室人数转换成 **8421BCD 码** 的电

路，并封装。

 


图 2.1 四位二进制可逆计数器

（3）显示电路

设计一个 7 段译码器（参考书的 7448 芯片），将两位十进制数的 8421BCD 码表示的实验室人数用“7 段数码显示管”显示出来，并封装该译码器电路。

该 7 段译码器有四个输入  $A_3A_2A_1A_0$  和七个输出  $abcdefg$ ,  $A_3A_2A_1A_0$  为 8421BCD 码， $abcdefg$  为 7 段数码显示管对应的段。

（4）报警电路

设计报警电路并封装，满足如下要求：

当实验室满员时，在累加计数脉冲输入端  $CP_U$  刷卡进入请求时，计数器输出端状态值保持不变，系统报警提示满员。当实验室空时，逻辑上不会有实验室内累减计数脉冲输入端  $CP_D$  刷卡离开请求，为防止信号干扰，在计数输出为 0 时，若  $CP_D$  有脉冲，计数器状态值保持不变，且不用报警。

（5）小型实验室门禁系统电路的封装

利用已设计的“私有”元器件和相应元器件设计一个“实验室门禁系统”电路，并进行封装，封装后的小型实验室门禁系统逻辑符号如图 2.2 所示。

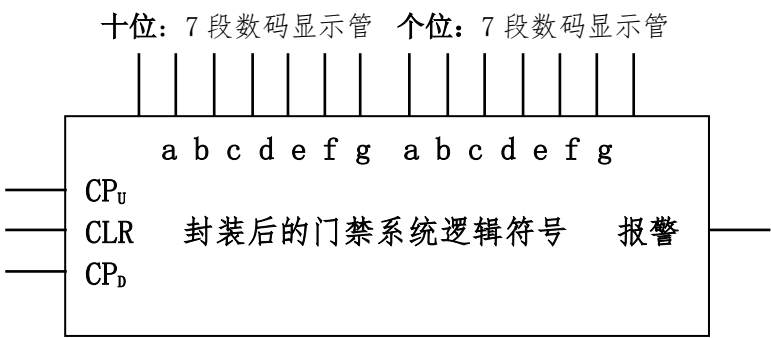


图 2.2 封装后的小型实验室门禁系统

6. 实验方案设计

要求：（1）给出函数表达式或逻辑描述；（2）画出电路图。

## 7. 实验结果提交

要求：（1）本次实验的全部电路都在同一个 Logisim 文件中，子电路结构如图 2.3 所示；

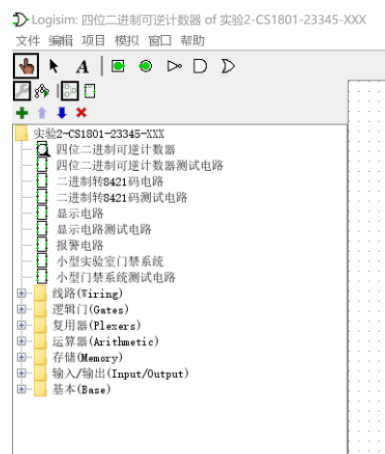


图 2.3 实验二子电路结构

注意，所有的测试电路都是指封装之后加入外部的输入输出信号的电路。

（2）打印检查表并填写姓名等相关信息，实验验收完成后当堂提交。

（3）上交 Logisim 电路文件，命名格式：实验 2-班级-学号-姓名。